


دانشکده مهندسی کامپیوتر


## آزمایش اول – آزمایشگاه معماری کامپیوتر


استاد : سرکار خانم دکتر محبتی

امیرحسین ملکوتی – محمدرضا صاحبزاده – عرفان زارع آبان ۱۴۰۱ هدف آزمایش : در این آزمایش هدف ما ساخت یک جمع کننده کامل (Full Adder) با استفاده از Half Adder و گیتهای یایه AND, OR, XOR می باشد.

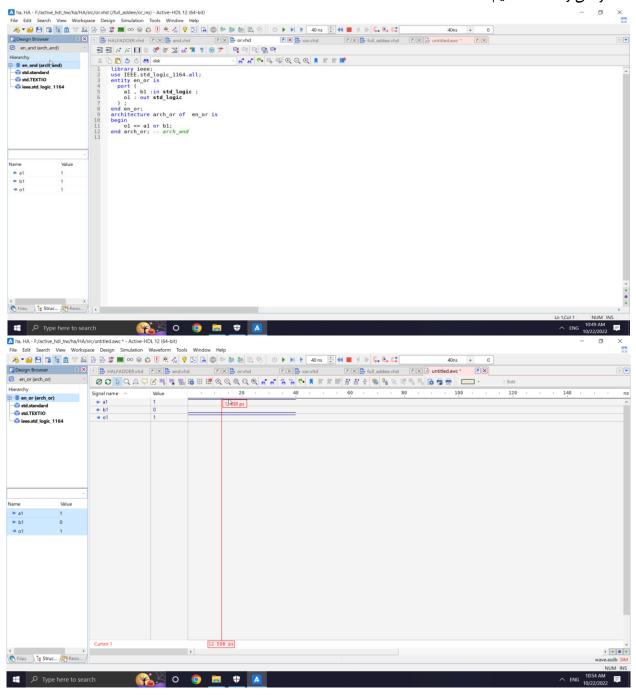
برای این منظور ابتدا گیت OR را به شکل زیر پیاده سازی کرده و آن را سنتز می کنیم تا بتوانیم شکل کامپوننت و صحت عملکرد آن را مشاهده کنیم.




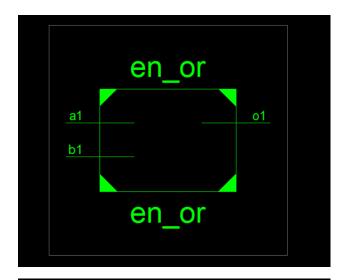


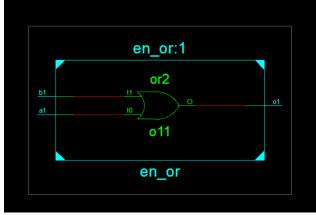


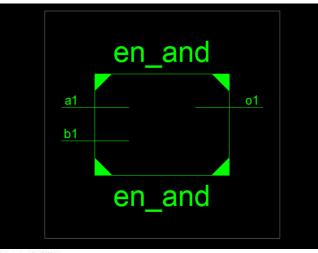
سپس در ادامه به طریق مشابه گیتهای AND, XOR را نیز پیادهسازی می کنیم.




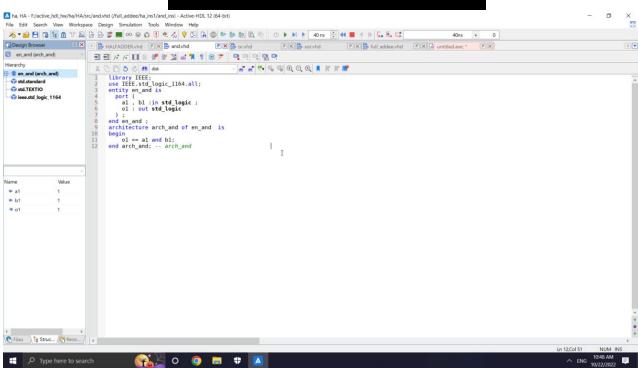


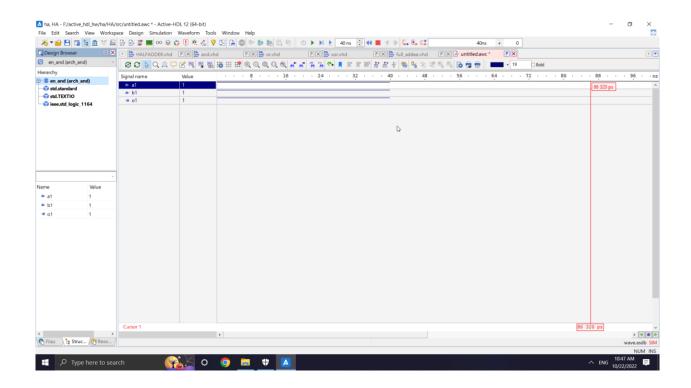

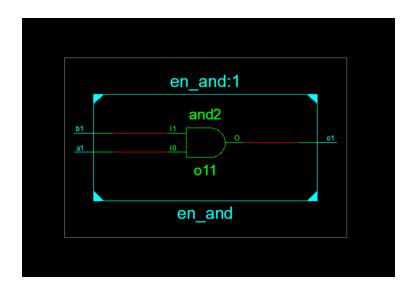


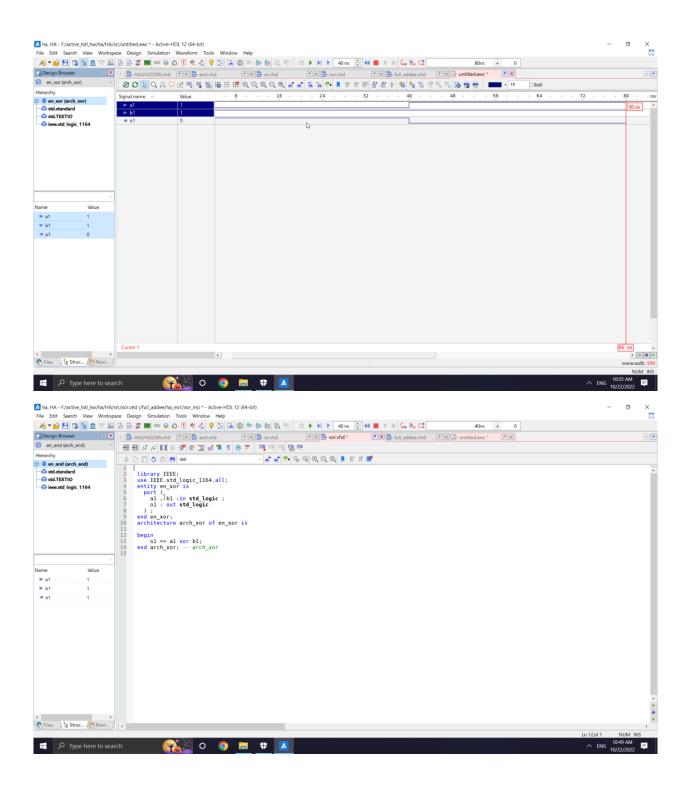


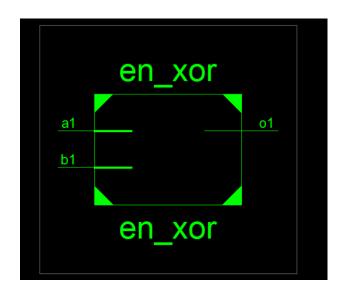


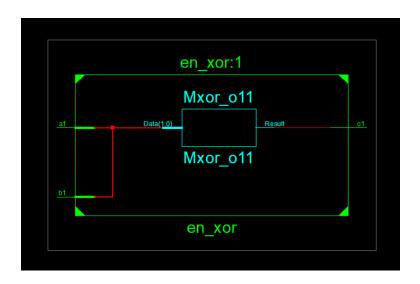


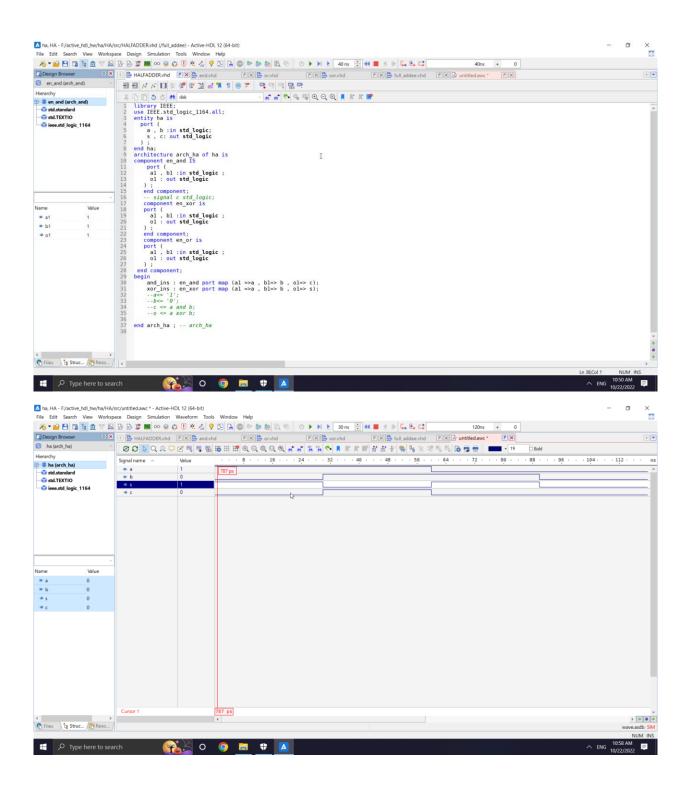سپس با استفاده از گیتهای ساخته شده Half Adder را پیادهسازی می کنیم.




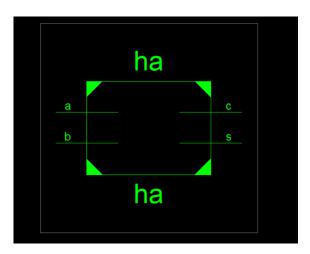


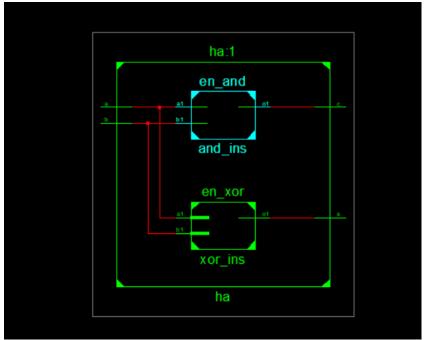

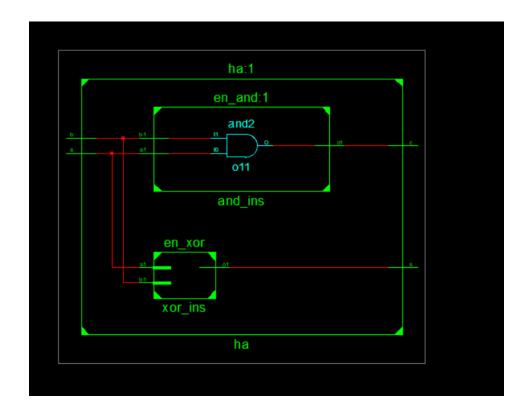
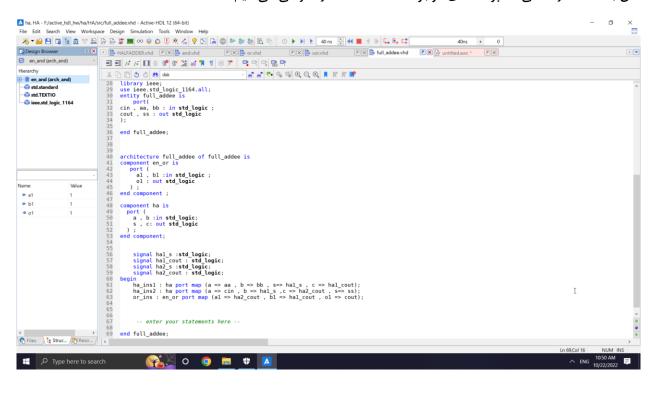
## حال با استفاده از تمامی کامپوننتهای موجود Full Adder را طراحی می کنیم.



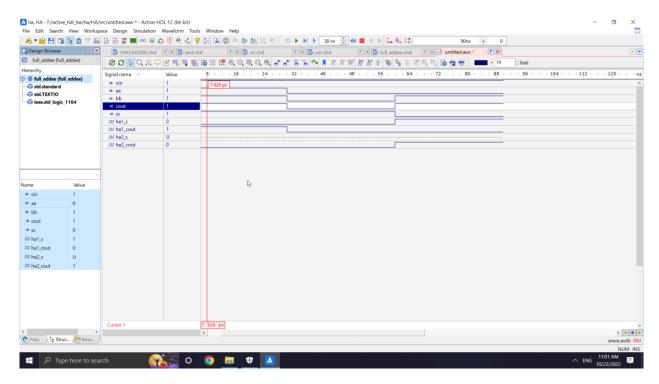

این سیگنالهای خروجی نشاندهنده صحت عملکرد تمامی کامپوننتهای ما میباشند. و در پایان شماتیک این کامپوننت نیز قرار گرفتهاست.

