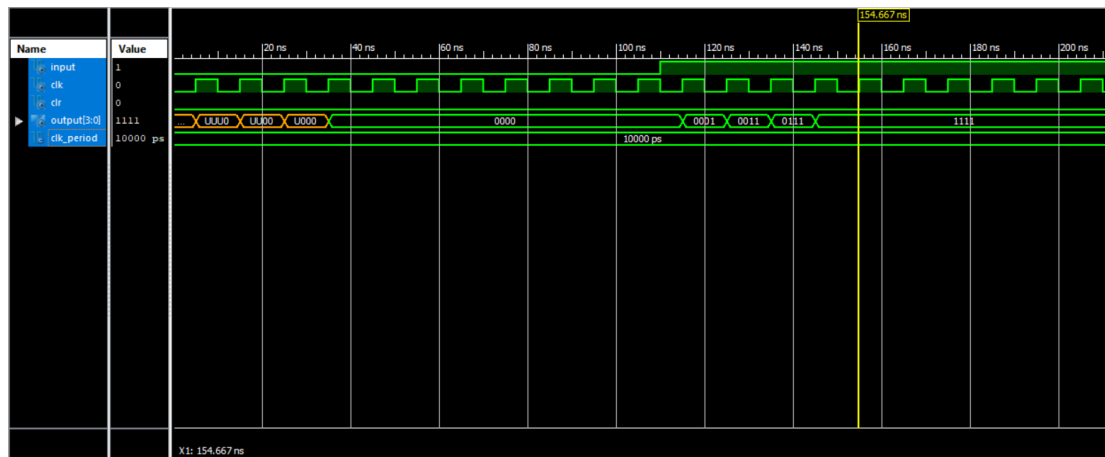


به نام خدا

محمد رضا صاحب زاده
عرفان زارع
امیر رضا ملکوتی فر

SIPO:



```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity shift_register_4bit is
5     generic (n: integer :=4);
6     port(
7         input :in std_logic := '0';
8         clk ,/ clr :in std_logic;
9         output : out std_logic_vector( n-1 downto 0)
10    );
11 end shift_register_4bit;
12
13 architecture Behavioral of shift_register_4bit is
14     component dff is
15     port(
16         d , reset , clk:in std_logic;
17         q ,q_prime:out std_logic
18     );
19 end component;
20 begin
21     process (clk)
22         variable t_out : std_logic_vector(n-1 downto 0);
23     begin
24         if(clr = '1')then
25             output <= "0000";
26         elsif (clk = '1' )then--TODO
27             t_out := t_out(n-2 downto 0) & input;
28         end if;
29         output <= t_out;
30     end process;
31
32
33
34 end Behavioral;
```


Shift_register_test_bench:

```

21
22 --Outputs
23 signal output : std_logic_vector(3 downto 0);
24
25 -- Clock period definitions
26 constant clk_period : time := 10 ns;
27
28 BEGIN
29
30 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
31 uut: shift_register_4bit PORT MAP (
32     input => input,
33     clk => clk,
34     clr => clr,
35     output => output
36 );
37
38 -- Clock process definitions
39 clk_process :process
40 begin
41     clk <= '0';
42     wait for clk_period/2;
43     clk <= '1';
44     wait for clk_period/2;
45 end process;
46
47 -- Stimulus process
48 stim_proc: process
49 begin
50
51     -- hold reset state for 100 ns.
52     wait for 10 ns;
53
54     wait for clk_period*10;
55     input <= '1';
56     -- Insert stimulus here
57
58     wait;
59 end process;
60
61 END;
62
63

```

SISO:

 

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity SISO is
5      --generic (n: integer :=4);
6      port(
7          input :in std_logic ;--:='1';
8          clk1 :in std_logic;
9          clr :inout std_logic:='1';
10         output : out std_logic_vector(3 downto 0)
11     );
12 end SISO;
13
14 architecture Behavioral of SISO is
15
16     component dff is
17     port(
18         d , reset , clk:in std_logic;
19         q ,q_prime:out std_logic
20     );
21     END COMPONENT;
22     signal t1 ,tt1 , t2 ,tt2 , t3 , tt3 ,t4 , tt4:std_logic:='0';
23     --signal clk : std_logic:='0';
24 begin
25     --clk <= not clk after 10 ns;
26
27     dff1 : dff port map(input , clr , clk1 , tt1, open);
28     t1<= tt1 after 5 ns;
29     dff2 : dff port map(t1 , clr , clk1 , tt2, open);
30     t2 <= tt2 after 5 ns;
31     dff3 : dff port map(t2 , clr , clk1 , tt3, open);
32     t3 <= tt3 after 5 ns;
33     dff4 : dff port map(t3 , clr , clk1 , tt4, open);
34
35     output <= t1&tt2&tt3&tt4;
36     clr <= '0' after 5 ns;
37 end Behavioral;
38

```

```

31  -- Clock period definitions
32  constant clk1_period : time := 10 ns;
33
34  BEGIN
35
36  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
37  uut: SISO PORT MAP (
38      input => input,
39      clk1 => clk1,
40      clr => clr,
41      output => output
42  );
43
44  -- Clock process definitions
45  clk1_process :process
46  begin
47      clk1 <= '0';
48      wait for clk1_period/2;
49      clk1 <= '1';
50      wait for clk1_period/2;
51  end process;
52
53
54  -- Stimulus process
55  stim_proc: process
56  begin
57      -- hold reset state for 100 ns.
58      input <= '1';
59      wait for 10 ns;
60      input<= '0' after 10 ns;
61      wait for 10 ns;
62      input<= '1' after 20 ns;
63
64      wait for clk1_period*10;
65
66      -- insert stimulus here
67
68      wait;
69  end process;
70
71  END;
72

```

PISO:




Test bench:

```
47         );
48
49     -- Clock process definitions
50     clk_process :process
51     begin
52         clk <= '0';
53         wait for clk_period/2;
54         clk <= '1';
55         wait for clk_period/2;
56     end process;
57
58
59     -- Stimulus process
60     stim_proc: process
61     begin
62         din<= "0101";
63         load<= '1';
64
65
66         wait for 10 ns;
67         load <= '0';
68         --din<= '0';
69         --wait for 10 ns;
70         --din<= '1';
71
72         wait for clk_period*10;
73
74         -- insert stimulus here
75
76         wait;
77     end process;
78
```

Code:

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity piso is
5 Port ( load : in STD_LOGIC;
6       reset : in STD_LOGIC;
7       din : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
8       clk : in STD_LOGIC;
9       dout : out STD_LOGIC);
10 end piso;
11 architecture Behavioral of piso is
12 begin
13   process (clk,reset,load,din) is
14     variable temp : std_logic_vector (din'range);
15   begin
16     if (reset='1') then
17       temp := (others=>'0');
18     elsif (load='1') then
19       temp := din ;
20     elsif (clk'event and clk='1') then
21       dout <= temp(3);
22       temp := temp(2 downto 0) & '0';
23     end if;
24   end process;
25 end Behavioral;
```

Pipo:

 

Test bench:

```
32  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
33  uut: PIPO_shift_register PORT MAP (
34      clk => clk,
35      D => D,
36      Q => Q
37  );
38
39  -- Clock process definitions
40  clk_process :process
41  begin
42      clk <= '0';
43      wait for clk_period/2;
44      clk <= '1';
45      wait for clk_period/2;
46  end process;
47
48
49  -- Stimulus process
50  stim_proc: process
51  begin
52      D<="1010";
53      wait for 10 ns;
54      D<="1110";
55      wait for 10 ns;
56      D<="0000";
57      wait for 10 ns;
58      D<="1111";
59      wait for 10 ns;
60      D<="1100";
61
62      wait for clk_period*10;
63
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity PIPO_shift_register is
5      generic(n : positive := 4);
6      port(
7          clk : in std_logic;
8          D : in std_logic_vector(n-1 downto 0); -- D == input
9          Q : out std_logic_vector(n-1 downto 0) -- Q == output
10     );
11 end PIPO_shift_register;
12
13 architecture Behavioral of PIPO_shift_register is
14
15 begin
16
17     process (clk)
18         variable temp_out : std_logic_vector(n-1 downto 0);
19     begin
20
21         if (clk'event and clk='1') then
22             temp_out := D; -- new inputs replaced with an old one.
23         end if;
24         Q <= temp_out;
25     end process;
26
27 end Behavioral;
```

کاربرد ثبات ها در کامپیوتر:

میتوان گفت ثباتها مهمترین و کاربردی ترین حافظه در امر پردازش هستند؛ زیرا بسیاری از دستورات نمیتوانند به صورت مستقیم توسط واحد پردازشی CPU پردازش شده و خروجی را تحویل دهند. این دستورات نیازمند پردازش دستور یا دستوراتی دیگر قبل از ارائه خروجی هستند. در این حالت، CPU با استفاده از واحد اسمبلر (Unit Assambler)، به معنای واحد تبدیل کننده به اسمبلی) دستور اصلی را به مجموعه های از دستورات تبدیل میکند. مجموعه دستورات بدست آمده، دستورات فرعی نام دارند.

نکته: در برنامه های نوشته شده به زبان اسمبلی، برنامه نویس میتواند به صورت مستقیم به ثباتهای عمومی دسترسی داشته باشد. بنابراین واحد اسمبلر از پروسه پردازش کنار گذاشته میشود. تنها در زبان سطح پایین اسمبلی میتوان به رجیسترها به صورت مستقیم دسترسی داشت و در سایر زبانهای سطح بال، کامپایلرها و واحد اسمبلر این وظیفه را بر عهده دارند. در ادامه پروسه پردازش، پردازنده هر یک از دستورات فرعی را با استفاده از واحد ALU) مخفف Logic & Arithmetic و به معنای واحد محاسبه منطق) پردازش کرده و نتیجه خروجی را در یکی از ثباتهای خود ذخیره میکند. هر یک از دستورات فرعی ممکن است بر خروجی دستور فرعی دیگر تاثیر بگذارد. به همین دلیل، ثباتها برخلاف سایر حافظه ها به صورت منطقی (Logic) کار میکنند؛ یعنی یک ثبات میتواند بر ثبات دیگر اثر بگذارد. بنابراین ثباتها وظیفه دارند تا خروجیهای هر یک از دستورات فرعی را در خود (به صورت موقت) ذخیره کنند